

LED-Band	Arduino	Jack-Stecker
GND	GND	(-)
+5V		(+)
DIN	~5	

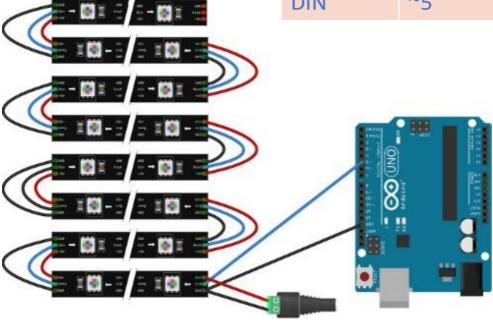

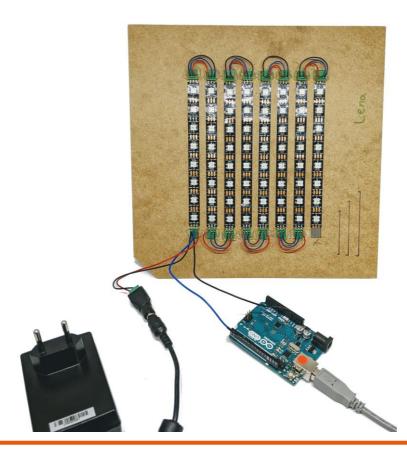

Eine Entwicklung der Universität Oldenburg im Rahmen des vom Bundesministerium f Bildung und Forschung geförderten Proiekts smile