

LED-Band	Arduino	Jack-Stecker
GND	GND	(-)
+5V		(+)
DIN	~5	

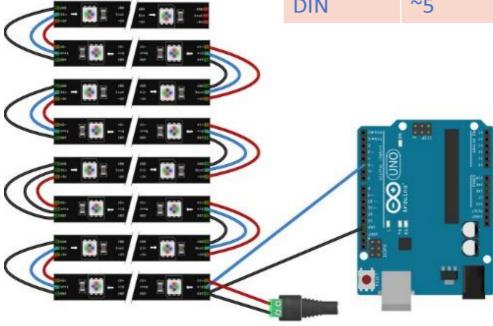

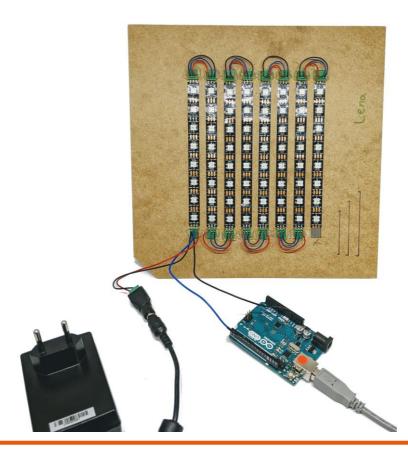

Eine Entwicklung der Universität Bremen im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekts smile